



LABORATORIUM 3: MODELOWANIE PROCEDURALNE (1)

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z możliwościami tworzenia i wykorzystywania modeli na poziomie funkcjonalnym. Instrukcje *always*, *initial*, dyrektywa *timescale*.

Zadanie 1. Przygotować opis bramki *XOR*, napisać moduł testujący napisaną bramkę, a następnie przeprowadzić symulację układu. Zarówno model bramki, jak i moduł testujący powinien zawierać instrukcje proceduralne (*always*, *initial*). Wykorzystać dyrektywę *timescale*.

- ◆ Przykład realizacji bramki Xor:

```
module Bramka_Xor(Y, A, B);  
    input A,B;  
    output Y;  
    reg Y;  
  
    always @(A,B) Y=A^B;  
endmodule
```

- ◆ Przykład modułu testującego:

```
module Test;  
    reg A;  
    reg B;  
    wire Y;  
  
    BramkaXor U1 (Y,A,B);  
  
    initial  
    begin  
        $monitor($realtime, , " A=%b B=%b C=%b ",A,B,Y);  
        A=1'b0;  
        B=1'b0;  
        #100  
        A=1'b0;  
        B=1'b1;  
        #100  
        A=1'b1;  
        B=1'b0;  
        #100  
        A=1'b1;  
        B=1'b1;  
        #100  
        $finish;  
    end  
endmodule
```

Zadanie 2. Przygotować model przerzutnika typu D, aktywnego narastającym zboczem zegara. Przerzutnik powinien posiadać dwa wejścia: informacyjne *D* oraz zegarowe *Clk*, a także jedno wyjście *Q*. Następnie napisać moduł testujący i przeprowadzić symulację układu.

- ♦ Narastające zbocze sygnału to posedge, opadające zaś to negedge.
- ♦ W modelu testującym należy wykorzystać generator zegara (instrukcja *always*).
Przykład generatora sygnału zegarowego *Clk*:

```
always
begin
    #50 Clk=0;
    #50 Clk=1;
end
```

Zadanie 3. Zmodyfikować model przerzutnika z zadania 2 dodając synchroniczne wejście ustawiające oraz asynchroniczne wejście zerujące.

Zadanie 4. Wykorzystując przypisania proceduralne przygotować opis multipleksera 2-bitowego *Mux_4* (dwa wejścia adresowe, cztery wejścia informacyjne, jedno wyjście). Do realizacji układu wykorzystać instrukcję *if*. Wejście adresowe powinno być wektorem. Sprawdzić różnice w zapisie warunku:

```
if (Sel[0] == 1'b0 && Sel[1] == 1'b0) Y=A;
```

oraz:

```
if (Sel == 0) Y=A;
```

Zadanie 5. Wykorzystując przypisania proceduralne przygotować opis multipleksera 2-bitowego *Mux_4* (dwa wejścia adresowe, cztery wejścia informacyjne, jedno wyjście). Do realizacji układu wykorzystać instrukcję *case*. Wejścia informacyjne powinny być 4-bitowymi wektorami.